

9/10  
4/18

620

240

Bryan Guner


9/18

## Lab 2

1.  $R_c = 250 \Omega$ ,  $I_c = 12.59 \text{ mA}$

2. $R_c =$	$I$
100 $\Omega$	14.2 mA
300 $\Omega$	12.13 mA
500 $\Omega$	10.58 mA
750 $\Omega$	9.13 mA
1000 $\Omega$	8.027 mA

3. $R_c$	$I$
250 $\Omega$	12.59 mA
100 $\Omega$	14.2 mA
300 $\Omega$	12.13 mA
500 $\Omega$	10.58 mA
750 $\Omega$	9.13 mA
1000 $\Omega$	8.027 mA

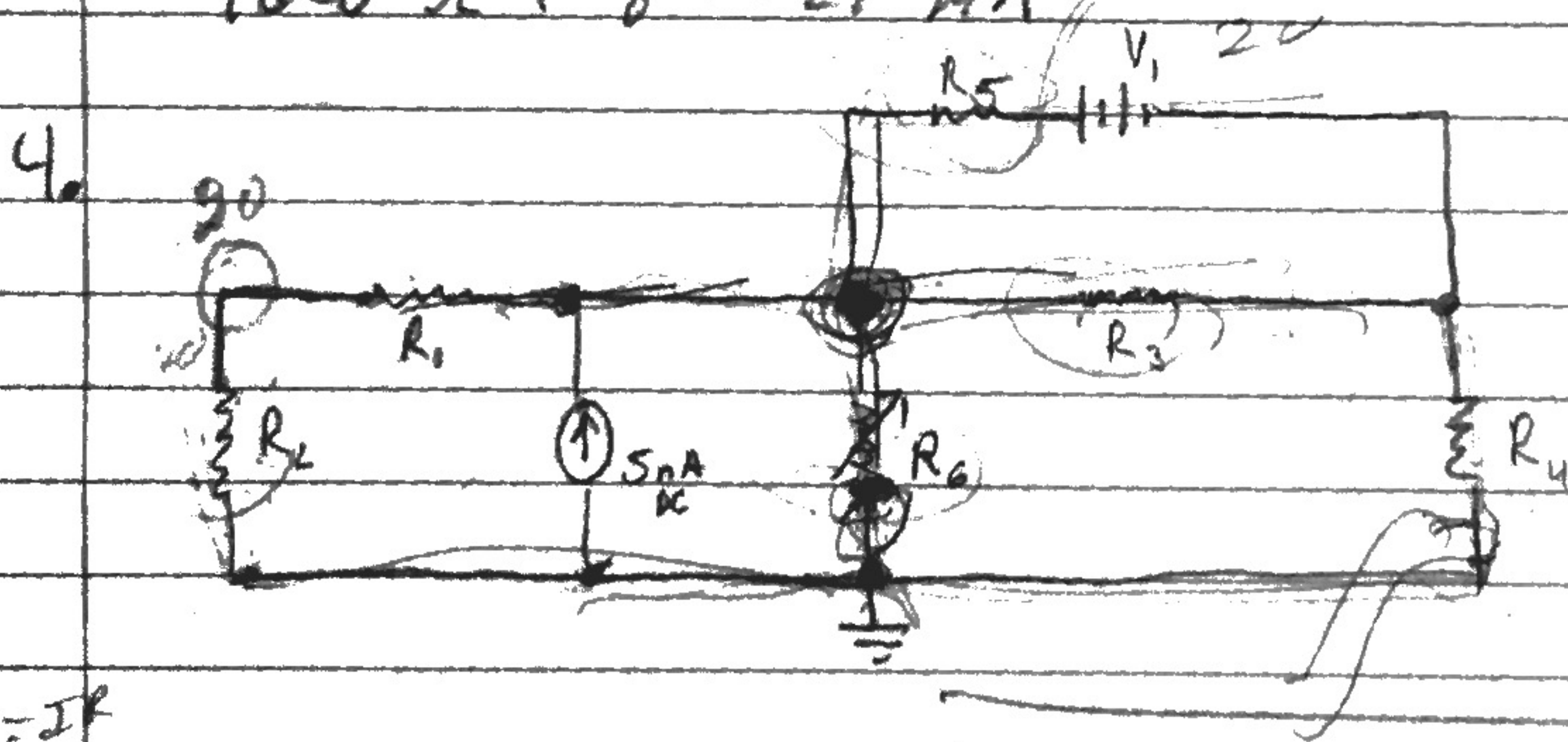

$R_1 = 3k$   
 $R_2 = 1k$   
 $R_3 = 2k$   
 $R_4 = 1k$   
 $R_5 = 600 \Omega$   
 $R_6 = 250 \Omega$

$V = IR$

$I_c$	$R_c (\Omega)$	$I$
240		11.1 mA
100		13.3 mA
300		12.01 mA
510		9.23 mA
750		8.94
1000		7.56 mA

